
目 录

一、 实验任务和性能指标.....	1
1.1 实验任务.....	1
设计并制作出租车计费器.....	1
1.2 性能指标.....	1
二、 设计方案.....	1
2.1 基本方案.....	1
2.2 系统设计.....	2
2.3 总电路.....	2
2.3.1 芯片介绍.....	2
2.3.2 电路.....	3
三、 系统硬件设计.....	4
3.1 单片机的最小系统.....	4
3.1.1 电源电路.....	4
3.1.2 复位电路.....	4
3.1.3 时钟电路.....	5
3.2 掉电保护模块.....	6
3.3 显示电路.....	7
3.4 按键电路.....	7
3.5 提示音电路.....	8
四、 系统软件设计.....	9
4.1 系统主程序设计.....	9
4.2 里程计数中断服务程序模块.....	11
4.3 中途等待中断服务程序模块.....	11
4.4 显示模块.....	12
4.5 掉电保护模块.....	12
五、 心得体会与总结.....	13
5.1 软件调试.....	13
5.1.1 单片机仿真软件—PROTEUS.....	13
5.1.2 软件调试.....	13
5.2 硬件检测.....	14
5.2.1 元器件检查.....	14

5.2.2 电路测试.....	14
5.2.3 错误及解决方法.....	14
5.3 性能分析.....	15
5.4 收获.....	15
附录 1：实际电路图.....	16
附录 2：代码.....	16

浙江大学实验报告

课程名称: 电子电路系统设计与调试实践 指导老师: 李锡华、施红军 成绩: _____
实验名称: 出租车计费器的设计和制作 同组学生姓名: _____

一、实验任务和性能指标

1.1 实验任务

设计并制作出租车计费器

1.2 性能指标

① 自动计费器具有行车里程计费、等候时间计费和起步费 3 项客户总费用, 3 项费用总和统一用 4 位数码管显示, 最大金额为 99.99 元。

② 起步费设为 2 公里 8 元, 行车单价设为 1.80 元/公里, 等候时间计费设为 1.50 元/5 分钟。要求行车时, 计费值每 0.5 公里刷新一次; 等候时间每 1 分钟刷新一次; 行程不足 0.5 公里或等候时间不足 5 分钟, 则忽略不计。

③ 设置起步、停车的提示音。

④ 具有数据的复位功能。

扩展功能:

⑤ 能进行手动修改单价(加、减)。

⑥ 时钟显示功能。

二、设计方案

2.1 基本方案

采用单片机控制, 用 AT89S51 加上少量的外围电路实现。利用单片机丰富的 IO 端口, 及其控制的灵活性, 实现基本的里程计价功能和价格调节等功能。本方案有较大的活动空间, 不但能实现所要求的功能而且能在很大的程度上扩展功能, 而且还可以方便的对系统进行升级, 因此我们采用这一种方案。

2.2 系统设计

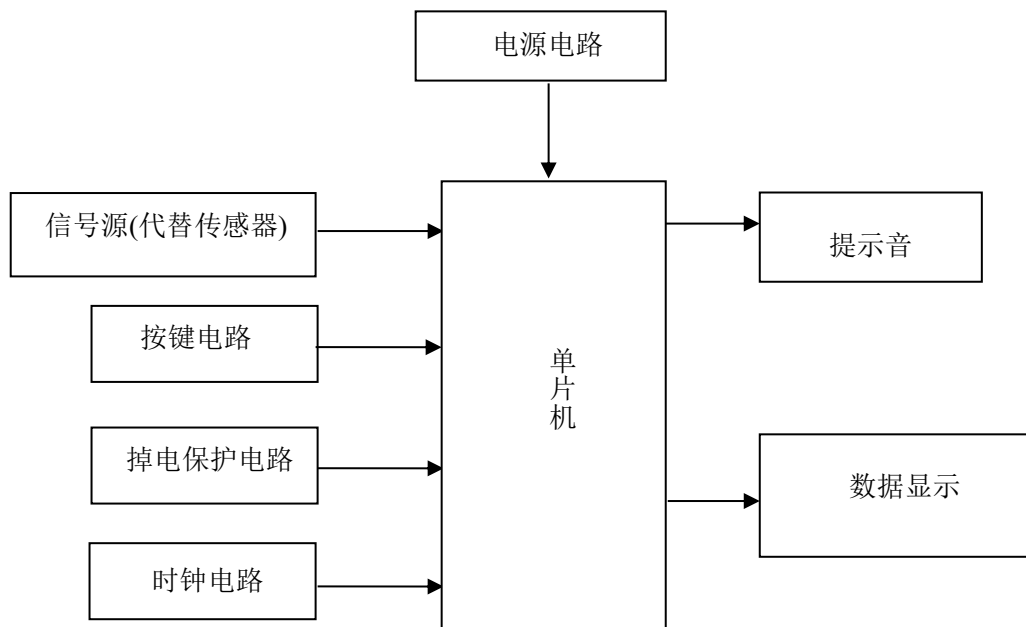


图 2.1 系统原理图

本实验所做的出租车计价器设计由硬件设计和软件设计两部分组成，主要内容包括：

- 1) 出租车计价器系统的工作原理；
- 2) 系统的硬件电路设计（单片机主电路、里程与计价单元电路、数据存储电路、显示电路、按键电路、提示音电路、电源电路等）；
- 3) 系统的软件设计（初始化模块、里程及计价换算模块、数据存储模块、按键处理模块、显示模块、提示音模块等）。

利用 AT89S51 单片机，设计简单的出租车计价器。在出租车计价器的总体设计中，我主要负责出租车计价器硬件设计。其中主要的外围功能电路有：驱动电路，按键控制电路，掉电保护电路，时钟部分，数码管显示电路，提示音电路等。

本电路设计的计价器不但能实现基本的计价，而且还能通过按键，根据白天、黑夜不同情况来调节单价，能在掉电的情况下存储数据，防止外界干扰。

2.3 总电路

2.3.1 芯片介绍

AT89S51 具有如下特点：40 个引脚，4k Bytes Flash 片内程序存储器，128 bytes 的随机存取数据存储器（RAM），32 个外部双向输入/输出（I/O）口，5 个中断优先级 2 层中断嵌套，2 个 16 位可编程定时计数器，2 个全双工串行通信口，看门狗（WDT）电路，片内时钟振荡器。

P0 口有二个功能：

1、外部扩展存储器时，当做数据/地址总线。

2、不扩展时，可做一般的 I/O 使用，但内部无上拉电阻，作为输入或输出时应在外部接上拉电阻。

P1 口只做 I/O 口使用：其内部有上拉电阻。

P2 口有两个功能：

1、扩展外部存储器时，当作地址总线使用。

2、做一般 I/O 口使用，其内部有上拉电阻。

P3 口有两个功能：除了作为 I/O 使用外（其内部有上拉电阻），还有一些特殊功能，由特殊寄存器来设置。

P1.0	1	40	Vcc
P1.1	2	39	P0.0/AD0
P1.2	3	38	P0.1/AD1
P1.3	4	37	P0.2/AD2
P1.4	5	36	P0.3/AD3
MOSI/P1.5	6	35	P0.4/AD4
MISO/P1.6	7	34	P0.5/AD5
SCK/P1.7	8	33	P0.6/AD6
RST	9	32	P0.7/AD7
RXD/P3.0	10	31	EA/VPP
TXD/P3.1	11	30	ALE/PROG
INT0/P3.2	12	29	PSEN
INT1/P3.3	13	28	P2.7/A15
T0/P3.4	14	27	P2.6/A14
T1/P3.5	15	26	P2.5/A13
WR/P3.6	16	25	P2.4/A12
RD/P3.7	17	24	P2.3/A11
XTAL2	18	23	P2.2/A10
XTAL1	19	22	P2.1/A9
PDIP GND	20	21	P2.0/A8

图 2.2 AT89S51 引脚图

2.3.2 电路

设计中用到的单片机各管脚(图 2.2)功能介绍如下：

VCC:接+5V 电源。

GND:接地。

XTAL1、XTAL2：接 12MHz 晶振和 30PF 的电容，构成时钟电路。它可以使单片机稳定可靠的运行。

RST:复位电路，高电平有效。

P1.0:外接提示音电路（蜂鸣器）

P1.1:启动/停止按钮——START，控制计价

P1.2:时钟显示按钮——S2，显示当前时间

P1.3:里程单价+0.1 元


P1.4:里程单价-0.1 元

P0：接驱动芯片 74LS373，数码管段选端

P2：接驱动芯片 74LS373，数码管位选端

P3.4(T0):外部信号源输入端，替代了出租车计价器中的霍尔传感器。

P3.1、P3.0：掉电保护电路。防止断电后重新开机数据丢失。

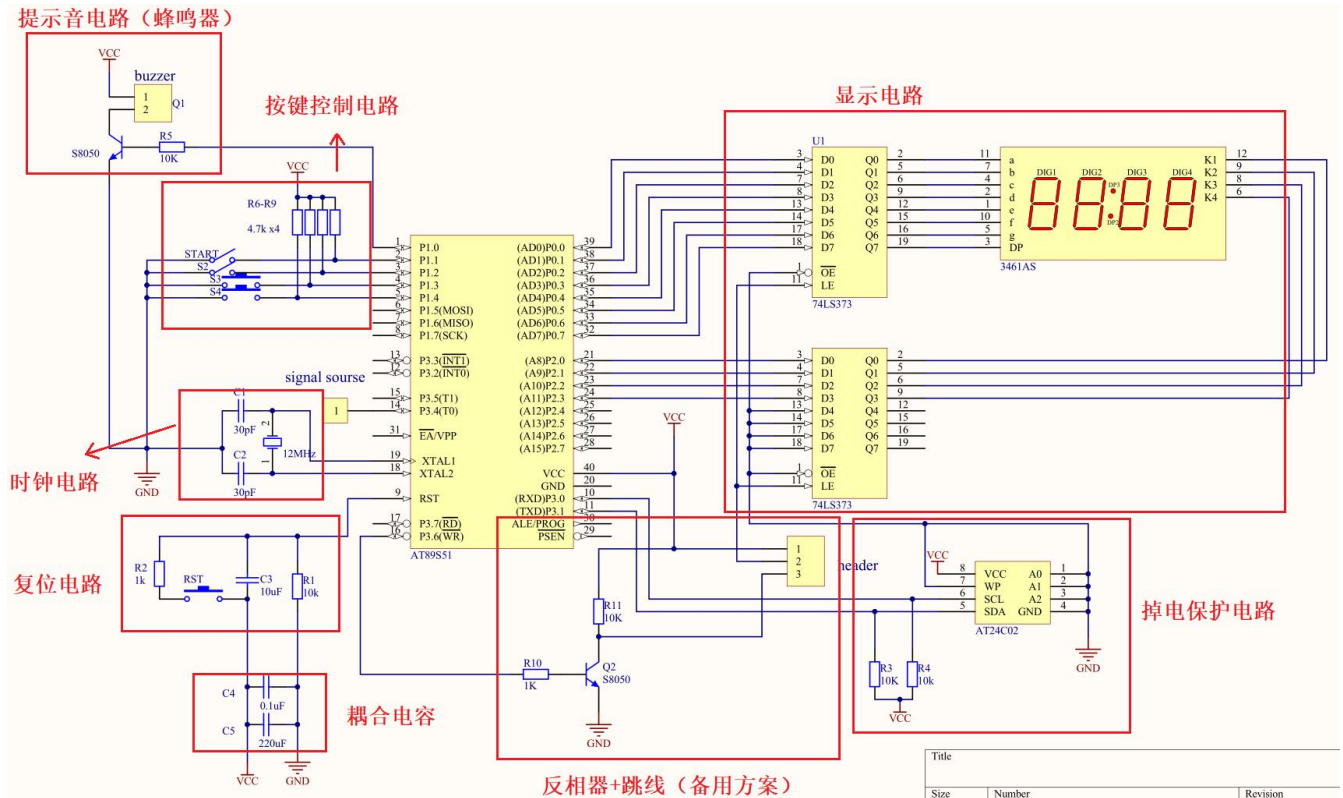

三、系统硬件设计

3.1 单片机的最小系统

AT89S51 单片机芯片采用 40 引脚的双列直插封装方式。40 条引脚如下：

- 1、主电源引脚 Vss 和 Vcc
- 2、外接晶振引脚 XTAL1 和 XTAL2
- 3、控制或与其它电源复用引脚 RST/VPD, ALE/, 和/Vpp
- 4、输入/输出引脚 P0.0 - P0.7, P1.0 - P1.7, P2.0 - P2.7, P3.0 - P3.7。

单片机的最小系统由电源供电模块、复位电路模块、晶体振荡电路模块组成。

3.1.1 电源电路

因为出租车上的电压是 12V，而芯片所需供电电压是 5V，本次直接采用 5V 的直流输入电压。

3.1.2 复位电路

单片机的复位是由外部的复位电路实现的，复位电路通常采用上电自动复位和按钮复位两种方式。主要由电源、电容、独立开关键以及 10K Ω 电阻组成。其中：

1) 上电复位电路:

- 电路原理: VCC 上电时, 使电容 C 充电, 在 10K 电阻上出现高电位电压, 使得单片机复位; 几个毫秒后, C 充满, 10K 电阻上电流降为 0, 电压也为 0, 使得单片机进入工作状态。工作期间, 按下 RST, C 放电, 在 10K 电阻上出现电压, 使得单片机复位。RST 松手, C 又充电, 几个毫秒后, 单片机进入工作状态。
- 功能实现: 10K Ω 电阻与 10 μ F 电容构成 RC 充放电电路, RST 引脚的高电平只要能保持足够的时间 (2 个机器周期), 单片机就可以进行复位操作。

2) 按钮复位电路: 通过 RST 端经电阻与电源 VCC 接通而实现的。只需按下 RST 就能完成复位。其中电平复位是通过 RST 端经电阻与电源 VCC 接通而实现的。按键复位电路模块如图 3.1 所示。

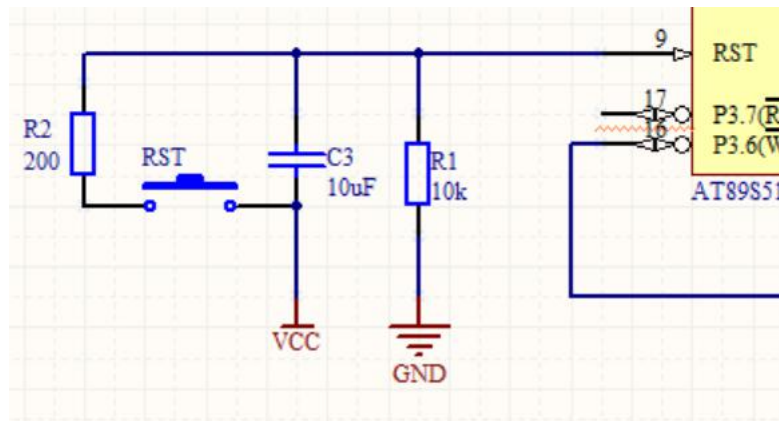


图 3.1.1 复位电路

3.1.3 时钟电路

1) 电路原理:

单片机各功能部件都是以时钟控制信号为基准, 内部电路在时钟信号的控制下, 严格地按时序执行指令进行工作, 单片机本身如同一个复杂的同步时序电路, 为了保证其各个部分同步工作, 电路要在唯一的时钟信号控制下, 严格地按照时序进行工作。其实只需在时钟引脚连接上外围的定时控制元件, 就可以构成一个稳定的自激振荡器。为更好地保证振荡器稳定可靠地工作, 谐振器和电容应尽可能安装得与单片机芯片靠近。

2) 功能实现:

本设计中使用的振荡电路, 由 12MHz (实验室的晶振约 11MHz) 晶体振荡器和两个约 30pF 的电容组成, 在 XTAL1 和 XTAL2 两端跨接晶体, 电容的大小不会影响振荡频率的高低。在整个系统中为系统各个部分提供基准频率, 以防因其工作频率不稳定而造成相关设备的工作频率不稳定, 晶振可以在电路中产生振荡电流, 发出时钟信号。如图 3.2 所示。

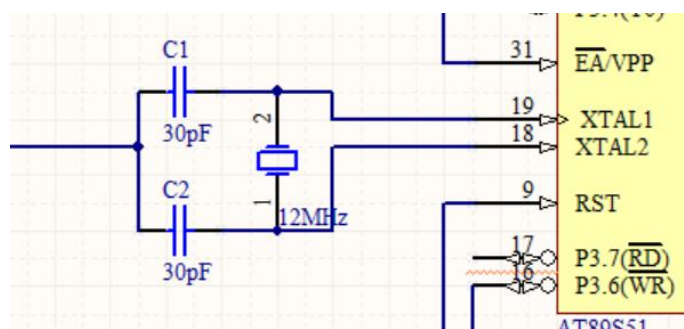



图 3.1.2 时钟电路

3.2 掉电保护模块

出租车司机每次在启动出租车计价器的时候，计价器的价格、时间等信息都会被重置，给出租车司机带来了很大麻烦。对计价器系统添加一个掉电存储模块，之前设置好的数据在掉电时候就会保存，故避免了每次上电需要重新设置的麻烦。

功能实现：

1) 掉电保护电路

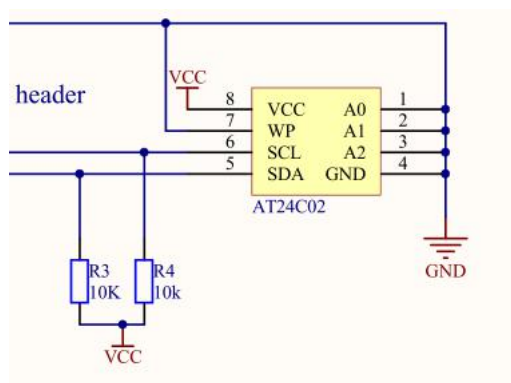

2) 芯片 AT24C02

 


图 3.2.1 AT24C02 引脚图

AT24C02 是一个 CMOS 标准的 EEPROM 存储器，它的内部采用两线串行的总线和单片机进行通信。在不受损坏的情况下，其保存的资料可以保存 40 年以上。掉电保护电路如图 3.4 所示。

引脚功能介绍如下：

A0~A3：（引脚 1~3）：地址线

SDA（引脚 5）：数据总线引脚。


SCL（引脚 6）：时钟总线引脚。

WP（引脚 7）：测试引脚。

3) 其他器件

图中 R3、R4 是上拉电阻，其作用是减少 AT24C02 的静态功耗，由于 AT24C02 的数据线和地址线是复用的，采用串口的方式传送数据，所以只用两根线 SCL（移位脉冲）和 SDA（数据/地址）与单片机传送数据。

3.3 显示电路

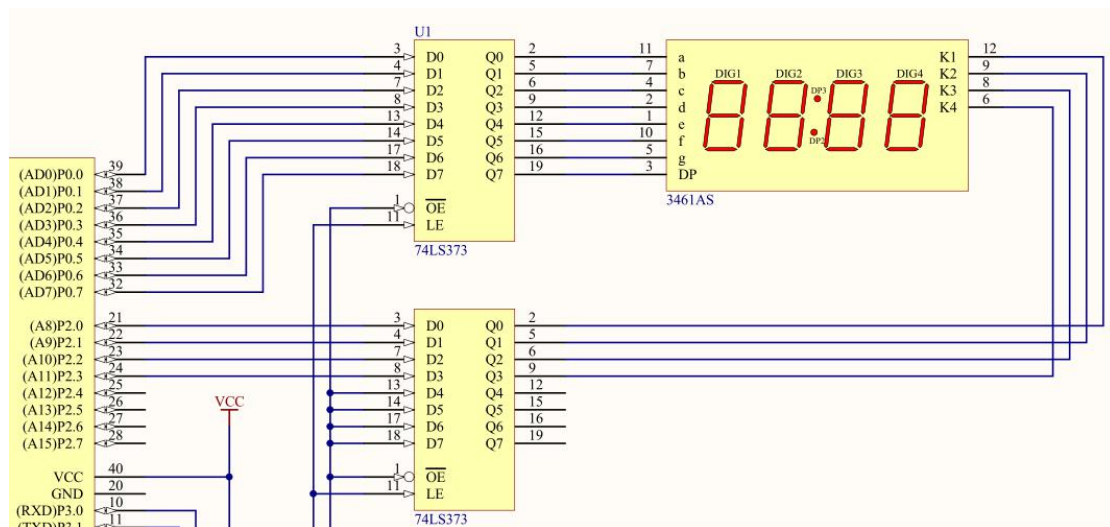

1) LED 显示


在显示模块需要对时间、单价、总价进行显示，采用的是 4 位 LED 数码管实现里程和价格的交替显示。LCD 虽然也能实现显示功能，但在距屏幕 1 米之外就无法看清数据，不能满足要求，而且在白天其对比度也不能满足要求，因此采用了 LED 数码管显示。

数码管的扫描选用了动态扫描的方法，由于 LED 显示器的余辉和人眼的视觉暂留现象，只要频率在 50Hz 以上，人眼就会觉得数字是一直亮着的。

2) 驱动芯片

由于单片机输出电流太小，因此需要选用驱动芯片进行驱动。两片 73LS373 芯片分别实现数码管的段选和位选。OE 是三态门控制端，低电平有效，接地；LE 是锁存控制端，高电平时右边数据等于左边的输入数据，低电平时右边数据不随输入而改变。

3.4 按键电路

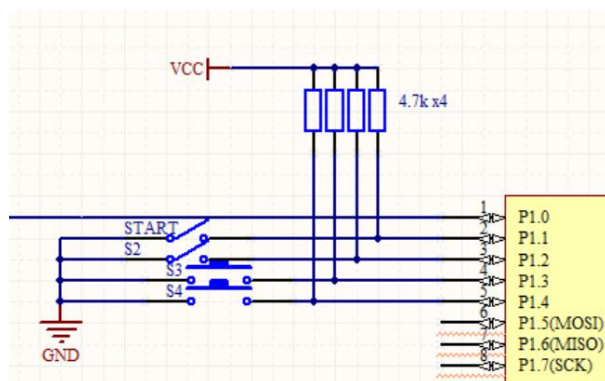


按键控制模块使用了 4 个开关，低电平有效，四个上拉电阻保证开关断开时输入非空，处于高电平状态。其中：

1)两个可锁定的按钮开关：START——计价开始和结束，模拟现实场景中出租车上的“空车计价器”，扳下来计价，推上去不计价；S2——时钟显示按钮，按下可以显示当前时间。

2)两个按键开关：S3、S4——单价的加、减。

3.5 提示音电路

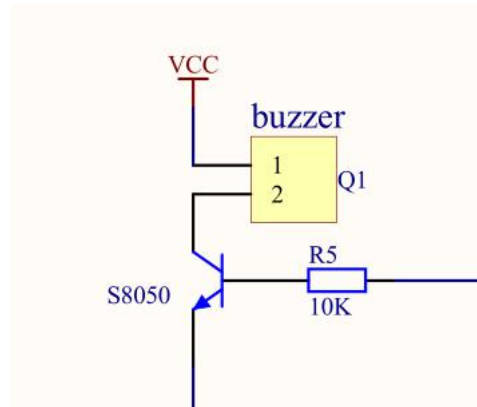

采用蜂鸣器实现启动和停止计价的提示音。通过软件控制提示音时间，启动时短鸣，结束时长鸣。


四、系统软件设计

本系统的软件设计主要可分为主程序模块、里程及计价换算模块、数据(时间、价格)存储模块、键盘处理模块、显示模块、提示音模块、定时计数中断模块、中途等待中断服务模块等几大模块。

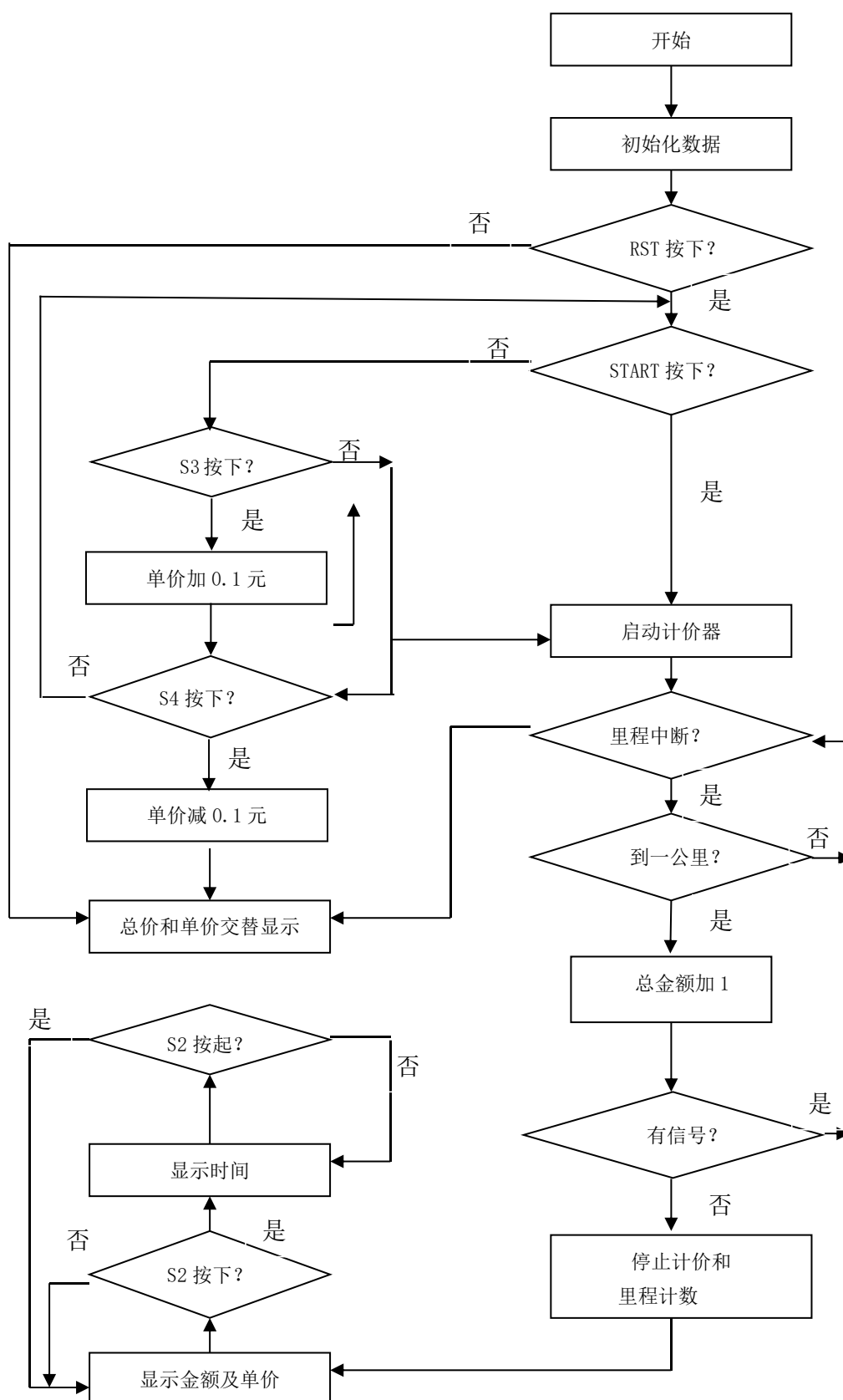4.1 系统主程序设计

在主程序模块中，需要完成对各接口芯片的初始化、出租车起价和单价的初始化、中断向量的设计以及开中断、循环等待等工作。另外，在主程序模块中还需要设置启动/清除标志寄存器、里程寄存器和价格寄存器，并对它们进行初始化。

主程序将根据各标志寄存器的内容，判断行驶路程是否在两公里（起步价 8 元两公里）之内，若在两公里之内，则按照起步价计算总金额，若超过两公里，则按照起步价加上超出部分金额再加上等待时间金额进行计算，将时间，金额，单价等信息发送到显示电路。当乘客到达目的地，按下停止按钮，总金额，里程，时间等信息将显示在显示器上，在交易完成后，出租车司机按下清零键，主程序模块对各个模块重新初始化，为下一次启动做好准备。主程序的流程图如下图所示。



4.2 里程计数中断服务程序模块

每次信号源传来脉冲信号，在控制器允许的情况下，就会引起控制器中断，控制器转向处理中断子程序，中断子程序根据设定好的车轮周长计算出里程数，并将结果送达显示电路。如果未经控制器允许传感器就传送来脉冲，则视为作弊，不予处理。里程计数中断流程如上图 4.2 所示。

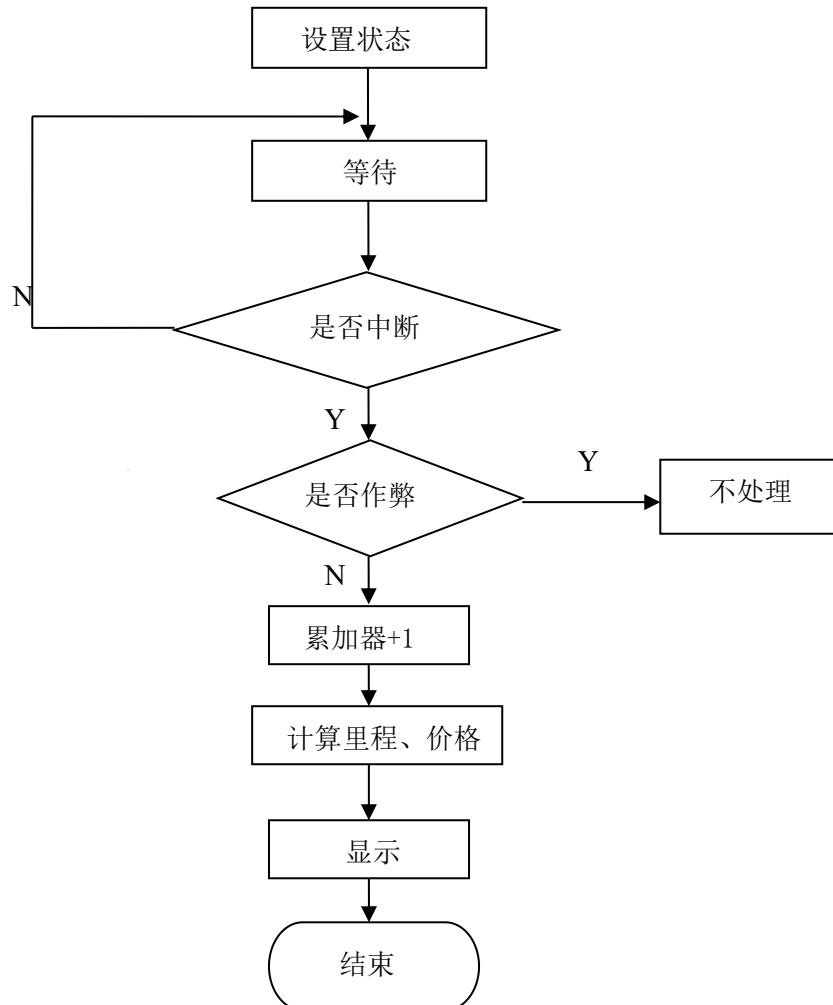


图 4.2 里程中断计数服务流程图

4.3 中途等待中断服务程序模块

当控制器在计价状态下时，控制器内的定时器也随之启动并将等待时间设为 1 秒。如果信号源在 1 秒之内没有传来脉冲信号，那么就进入等待金额计算公式（中途等待价为当前单价+0.3 元）。当信号源又重新有脉冲信号输入时，表明出租车开始行驶，控制器就转到里程计价模式，并且记录当前等待时间。中途等待终端服务流程图如图 4.3 所示。

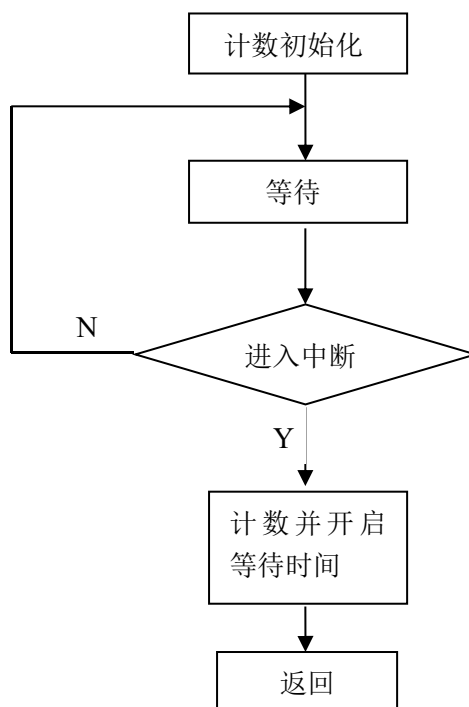


图 4.3 中途等待中断服务流程图

4.4 显示模块

显示单元利用了动态显示，将要显示的数据通过数码管显示。利用 `delay()` 函数实现短暂延时，从而利用软件实现的数据的“锁存”。

在未按下“START”时，单价和起步价交替显示；

按下 START，显示当前行车金额；

按下 S2 可以显示当前时间，时间数据存储在 AT24C02 中；

按 S3、S4 对单价调高或者调低时，显示当前单价价格。

4.5 掉电保护模块

AT24C02 存储器主要用与计价器非正常停止状态，以及用于存储时钟数据。在拔掉电源后再重新接上后，里程、金额、单价数据不会丢失，重启后显示。时钟也因为有数据存储，所以是实际时间。

五、心得体会与总结

5.1 软件调试

5.1.1 单片机仿真软件—PROTEUS


1. 打开 Proteus 软件。

2. 选择 file 菜单下的 open design 选项，找到所需的元器件，元器件上单击右键选中，再单击左键对其进行命名和赋值，接着在编辑器左边的一栏中，找出并绘制设计所要的各种元器件，按照电路图连接后并保存。

3. 将用 keil 编译产生的 hex 文件下载到单片机中：双击 51 单片机，在对话框中把保存过的 hex 文件打开，再单击确定。

4. 单击左下角运行按钮，进行软件仿真调试，直到出现正确的结果。

下图为软件仿真图：

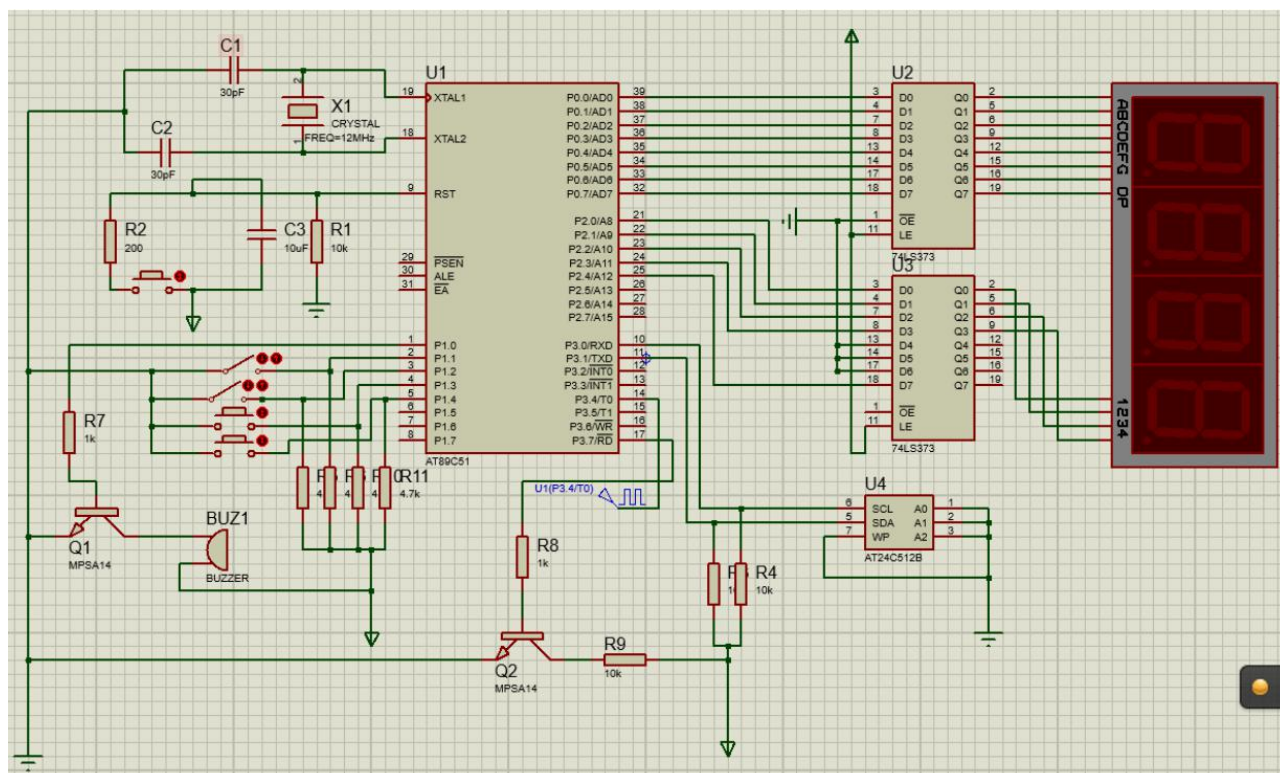

5.1.2 软件调试

在软件编程时，应充分利用原理图，不然会在编程时导致硬件与软件不能对应起来，使程序无法

实现功能，还有在编程时子程序的名称应与其功能对应，否则会使别人在读程序的时候不能及时理解程序含义，而且在软件调试时逻辑一定要清晰，不然在找错时会浪费很多时间。

5.2 硬件检测

5.2.1 元器件检查

在焊接电路前，首先要进行元器件的检测。检测主要是测出各个元器件的型号，尤其是电阻，很容易焊接错误。识别电阻时可根据各环的数量级和色码表，判断电阻的阻值；更简便的方法是用万用表直接测量。对于集成芯片的检测，就是根据它的管脚图，来识别各个引脚，以方便焊接。

5.2.2 电路测试

焊好电路板，接通电源后，按对应开关，观察电路是否工作正常，是否符合逻辑。

- 1) 按下复位键，是否数据复位；
- 2) 分别在未接入信号源（等待状态）、接入信号源（行驶状态）进行以下操作：
按下各个功能键，与最初设计的功能对比，是否符合逻辑；
- 3) 由于之前软件仿真无误，因此如果电路无法正常工作，需要进行硬件检查。检测步骤如下：

检测步骤：

- 1) 晶振部分使用示波器查看波形。如果出现看不到 12MHZ 的正弦波形的现象，说明此部分电路不正常。
- 2) 蜂鸣器使用万用表测量引脚两端电压，与额定工作电压对比；
- 3) 各个芯片用示波器测量引脚波形，与理论值对比看是否符合实际；

5.2.3 错误及解决方法

因为选用了单片机来做出租车计费器，PCB 板比其他组小很多，元器件也较少，因此遇到的硬件上的错误较少。

错误 1：按下复位按钮时，电路没有反应。

解决办法：测量了复位电路按下开关时，开关串联的电阻的电压，认为没有问题，高电平，应该工作正常啊。后来三个人一起讨论之后才发现，把 RST 按键和上面几个按键的逻辑弄反了，其他功能键是低电平有效，RST 键连的引脚在单片机程序中，写的是低电平有效，然而实际电路中，按下开关是接高电平。

最终取下单片机，重新更改了代码，RST 键正常工作。

错误 2：启动和结束计价时蜂鸣器不响。

解决办法：我们先是测量了蜂鸣器引脚电压，4.7V，与工作电压相差不大；而后用 4.7V 电压通过杜邦线轻触蜂鸣器引脚，蜂鸣器响了，排除器件损坏问题。因为怀疑电流太小，为达到额定工作电

压。

经检查，发现基极电阻焊错，本来应该是 10k 电阻，结果焊接成了 1k 电阻，由于 1k 和 10k 电阻色环差别太小，难免在焊接时弄混。

因此拆下电阻重新焊上 10k 电阻，重新测试，蜂鸣器正常工作。

5.3 性能分析

排除了所有软硬件的故障后，电路能够正常工作。能够实现：①行车里程计费、等候时间计费和起步费 3 项计费功能；②起步、停车均有提示音；③具有数据复位功能；而且也实现了本组的扩展功能：能进行手动修改单价（加、减）和时钟显示功能。

5.4 收获

本款出租车计价器由于使用单片机制作，比起硬件电路，软件代码更容易实现修正与提升，可以根据市场需要实现功能扩展。多功能出租车计价器具有性能可靠、电路简单、成本低、实用性强等特点，加上经过优化的程序，使其有很高的智能化水平。

当初选择用单片机来做这个课程设计，就是希望通过此次实验，能够了解单片机，实现单片机入门，学到一些新东西，掌握一门很实用的技术。本次课程设计，确实让我学到了许多理论课中无法学到的知识，也深切体会到单片机技术应用领域的广泛，不仅使我对学过的一些关于 CPU 的知识有了很多的巩固，同时也对单片机这一门课程产生了更大的兴趣。

在显示电路模块中，我们已经写好代码，主要用 delay 函数，通过延时来达到想要的锁存的效果，而且在软件上仿真也没有错误。后来老师提议让我们用硬件实现数据的锁存，因为单片机的数据输出不能够持续在显示屏上显示，为了以防万一，小组内决定把硬件锁存当作备用方案，如果软件无法实现，就用 74LS373 的 LE（锁存使能端）和 AT89S51 的 W/R 端口相配合，实现硬件锁存，因此才有了原理图中“备用方案”那部分电路。通过跳线，方案一：LE 直接接高电平，右端数据一直等于左边，通过软件来实现数据持续显示。备用方案：跳帽连接 LE 和 W/R 反相端，有写数据信号（W）时，右端等于左端数据，没有写数据信号时，LE 低电平，数据锁存。

PCB 板发下后，经过实际电路检测，发现方案一能行，于是采用原本的方案。虽然没有采用老师的方案，但是任然教会了我们，在设计中需要周全的考虑，一个方案可能是行不通的，然而电路板不可能任意你更改，需要在 PCB 绘制中就考虑到可能遇到的问题，增加测试电路，多加几个测试接口，这样才能提高电路的正确性。

在设计过程中，我学会了熟练在网上查找有关本设计的各硬件的资源，其中包括：AT89S51 单片机及其引脚说明、AT24C02 引脚图及其引脚功能等，为本次课程设计提供了一定的资料。由于平时很少进行课程设计，所以对于课程设计报告的格式也是近期才接触到，经过这次的设计，为我们以后毕业设计的制作也奠定了一定的基础。


```
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int

#define I2C_SCL P3^0
#define I2C_SDA P3^1
#define I2C_DELAY 10

uint totalPrice,distance,timerCount,innerCount,waitPrice;
uint perPrice=9,startPrice=80;
uint running=0;
uint key1DownCount,key1UpCount,key2DownCount,key2UpCount,key1State,key2State,keyLock;
uchar minute;

uchar LedChar[] = {
    0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
    0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
};

uchar Position[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};

uchar show0,show1,show2,show3;

uchar perms,ms,second,minute;

sbit P00=P0^0;
sbit P01=P0^1;
sbit P02=P0^2;
sbit P03=P0^3;
sbit P04=P0^4;
sbit P05=P0^5;
sbit P06=P0^6;
sbit P07=P0^7;

sbit P20=P2^0;
sbit P21=P2^1;
sbit P22=P2^2;
sbit P23=P2^3;

sbit key0=P1^1;
sbit key1=P1^2;
sbit io_key_1=P1^3;
sbit io_key_2=P1^4;

sbit buzzer=P1^0;
```

```
sbit SCL=I2C_SCL;
sbit SDA=I2C_SDA;

static void i2c_delay(uint8 p_loop)
{
    while(p_loop--);
}

static void i2c_start()
{
    SDA=1;
    SCL=1;
    i2c_delay(I2C_DELAY);
    SDA=0;
    i2c_delay(I2C_DELAY);
    SCL=0;
}

static void i2c_stop()
{
    SDA=0;
    SCL=1;
    i2c_delay(I2C_DELAY);
    SDA=1;
    i2c_delay(I2C_DELAY);
}

static void i2c_send_ack(bool p_ack)
{
    SDA=p_ack;
    SCL=1;
    i2c_delay(I2C_DELAY);
    SCL=0;
    i2c_delay(I2C_DELAY);
}

static uint8 i2c_recv_ack()
{
    uint8 t_ack;
    SCL=1;
    i2c_delay(I2C_DELAY);
    t_ack=SDA;
    SCL=0;
```

```
    i2c_delay(I2C_DELAY);
    return t_ack;
}

static uint8 i2c_send_byte(uint8 p_data)
{
    uint8 t_i;
    for(t_i=0;t_i<8;t_i++)
    {
        SDA=p_data&0x80;
        p_data<<=1;
        SCL=1;
        i2c_delay(I2C_DELAY);
        SCL=0;
        i2c_delay(I2C_DELAY);
    }
    return i2c_recv_ack();
}

static uint8 i2c_recv_byte()
{
    uint8 t_i;
    uint8 t_data=0;
    SDA=1;
    for(t_i=0;t_i<8;t_i++)
    {
        t_data<<=1;
        SCL=1;
        i2c_delay(I2C_DELAY);
        t_data|=SDA;
        SCL=0;
        i2c_delay(I2C_DELAY);
    }
    return t_data;
}

void i2c_write(uint8 p_address,uint8 p_register,uint8 p_data)
{
    p_address<<=1;
    i2c_start();
    i2c_send_byte(p_address);
    i2c_send_byte(p_register);
    i2c_send_byte(p_data);
    i2c_stop();
}
```

```

}

uint8 i2c_read(uint8 p_address,uint8 p_register)
{
    uint8 t_data;
    i2c_multi_read(p_address,p_register,1,&t_data);
    return t_data;
}

void i2c_multi_write(uint8 p_address,uint8 p_register_start,uint8 p_count,uint8* p_buffer)
{
    uint8 t_i;
    for(t_i=0;t_i<p_count;t_i++)
        i2c_write(p_address,p_register_start+t_i,p_buffer[t_i]);
}

void i2c_multi_read(uint8 p_address,uint8 p_register_start,uint8 p_count,uint8* p_buffer)
{
    uint8 t_i;
    p_address<<=1;
    i2c_start();
    i2c_send_byte(p_address);
    i2c_send_byte(p_register_start);
    i2c_start();
    i2c_send_byte(p_address+1);
    for(t_i=0;t_i<p_count;t_i++)
    {
        p_buffer[t_i]=i2c_recv_byte();
        i2c_send_ack(t_i==p_count-1);
    }
    i2c_stop();
}

////////////////////////////////////
void delay(uint x)
{
    int i,j;
    for(i=x;i>0;i--)
        for(j=400;j>0;j--);
}

////////////////////////////////////
void delay_ms(uint16 p_ms)
{
    uint8 t_timer;

```

```
    while(p_ms--)  
        for(t_timer=0;t_timer<250;t_timer++);  
}
```

```
void realShow()  
{
```

```
    P0=show0;  
    P2=Position[0];  
    delay(1);  
    P0=0x00;
```

```
    P0=show1;  
    if(key1==0&&key0==1)  
        P07=1;  
    P2=Position[1];  
    delay(1);  
    P0=0x00;
```

```
    P0=show2;  
    if(key1==1)  
        P07=1;  
    P2=Position[2];  
    delay(1);  
    P0=0x00;
```

```
    P0=show3;  
    P2=Position[3];  
    delay(1);  
    P0=0x00;
```

```
}
```

```
void timeDisplay()  
{  
    show0=LedChar[0];  
    show1=LedChar[9];  
    show2=LedChar[0];  
    show3=LedChar[minute%10];
```

```
    realShow();
```

```
}
```

```
void totalPriceDisplay()  
{
```

```
    show0=LedChar[totalPrice/1000];
    show1=LedChar[totalPrice%1000/100];
    show2=LedChar[totalPrice%100/10];
    show3=LedChar[totalPrice%10];

    realShow();
}

void startPriceDisplay()
{
    show0=LedChar[startPrice/1000];
    show1=LedChar[startPrice%1000/100];
    show2=LedChar[startPrice%100/10];
    show3=LedChar[startPrice%10];

    realShow();
}

void perPriceDisplay()
{
    show0=LedChar[perPrice/1000];
    show1=LedChar[perPrice%1000/100];
    show2=LedChar[perPrice%100/10];
    show3=LedChar[perPrice%10];

    realShow();
}

void priceCount()
{
    if(key0==1)
    {
        totalPrice=0;
    }
    else
    {
        if(distance<=4)
            totalPrice=startPrice;
        else
            totalPrice=startPrice+perPrice*(distance-4);
    }
    if(waitPrice>15)
    {
        totalPrice+=(waitPrice-15);
    }
}
```



```
    }
    totalPrice%=10000;
}

void keyControl()
{
    if(io_key_1==0)
    {
        if(io_key_1==key1State)
            key1DownCount++;
        else
            key1DownCount=0;
    }
    if(key1DownCount>=10)
    {
        if(keyLock==0)
        {
            keyLock=1;
            perPrice++;
            innerCount=201;
        }
        key1DownCount=0;
    }

    if(io_key_1==1)
    {
        if(io_key_1==key1State&&keyLock==1)
            key1UpCount++;
        else
            key1UpCount=0;
    }
    if(key1UpCount>=20)
    {
        if(keyLock==1)
        {
            keyLock=0;
        }
        key1UpCount=0;
    }

    if(io_key_2==0)
    {
        if(io_key_2==key2State)
```

```
    key2DownCount++;
    else
        key2DownCount=0;
}
if(key2DownCount>=10)
{
    if(keyLock==0)
    {
        keyLock=1;
        if(perPrice>=2)
            perPrice--;
        innerCount=201;
    }
    key2DownCount=0;
}

if(io_key_2==1)
{
    if(io_key_2==key2State&&keyLock==1)
        key2UpCount++;
    else
        key2UpCount=0;
}
if(key2UpCount>=20)
{
    if(keyLock==1)
    {
        keyLock=0;
    }
    key2UpCount=0;
}
}

void init()
{
    distance=0;
    totalPrice=0;
    timerCount=0;
    waitPrice=0;
    innerCount=0;
    key1UpCount=0;
    key1DownCount=0;
    key2UpCount=0;
```

```
key2DownCount=0;
key1State=1;
key2State=1;
keyLock=0;
}

void main()
{
    buzzer=0;
    perms=0;
    ms=0;
    second=0;
    minute=0;
    //////////////////////////////////////
    minute=i2c_read(0x50,0);
    //////////////////////////////////////
    init();
    perPrice=9;
    startPrice=80;

    TL0=(65536-5)%256;
    TH0=(65536-5)/256;
    TMOD=0x06;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=0;
    TH1=0xB8;
    TL1=0x00;
    TR1=1;

    while(1)
    {perms++;
        if(perms>=122)
        {
            ms++;
            perms=0;
        }
        if(ms>=14)
        {
            second++;
            ms=0;
        }
        if(second>=2)
```

```
{
minute++;
second=0;
}

if(key0==1)
{
if(running==1)
{
    init();
    buzzer=1;
}

TR0=0;
running=0;
}
else
{
if(running==0)
{
    init();
    buzzer=1;
}

TR0=1;
running=1;
}

if(running==0)
{
if(innerCount>=250)
    buzzer=0;

if(innerCount<=200)
{
    if(key1==0)
        timeDisplay();
    else
        startPriceDisplay();
}

else if(innerCount<=400)
```

```

        {
            if(key1==0)
                timeDisplay();
            else
                perPriceDisplay();
        }
    else
        innerCount=0;

    keyControl();
}
else
{
    totalPriceDisplay();
    if(innerCount>=100)
        buzzer=0;
    if(innerCount>=300)
    {
        timerCount=0;
        waitPrice+=3;
        innerCount=0;
    }
}

if(TF1==1)
{
    TF1=0;
    TH1=0xB8;
    TL1=0x00;
    innerCount++;
}

key1State=io_key_1;
key2State=io_key_2;
priceCount();
    //////////////////////////////////////
    i2c_write(0x50,0,minute);
}
}

void Timer0() interrupt 1
{
    timerCount++;

```

```
if(innerCount>=290)
    innerCount=0;

if(timerCount>=5)
{
    timerCount=0;
    distance++;
}
}
```